L Sayral Sistemler Quiz 2 -1

Cano 12/ 18293039

1) (A+B)(A+B) (A+B) A+ (A+B) B AA + AB + (A+B) B O+AB+(A+B) B AB+ (A+B) B AB+ BA+BB AB+BA+B BA+B BA+B

2) (ABD+ABD)

ABD+ABD

AB(D+D)

AB1

= AB

3) ACB+ ABCD
BC(AD+A)
BC(D+A)
= BCD+BCA

4 (A+c) (B+D) A+c + B+D AC + B+D AC + B+D AC + BD AC + BD